

SEL0610 – Laboratório de Circuitos Eletrônicos
2º Semestre de 2023

Nome – Aluno 1: Carlos Henrique Hannas de Carvalho

Num. USP: 11965988

Nome – Aluno 2: Pedro Antonio Bruno Grandó

Num. USP: 12547166

Estabilizador de Tensão Discreto - Prática 5

PARTE ÚNICA

Tensão limiar: $U = 4,68V$

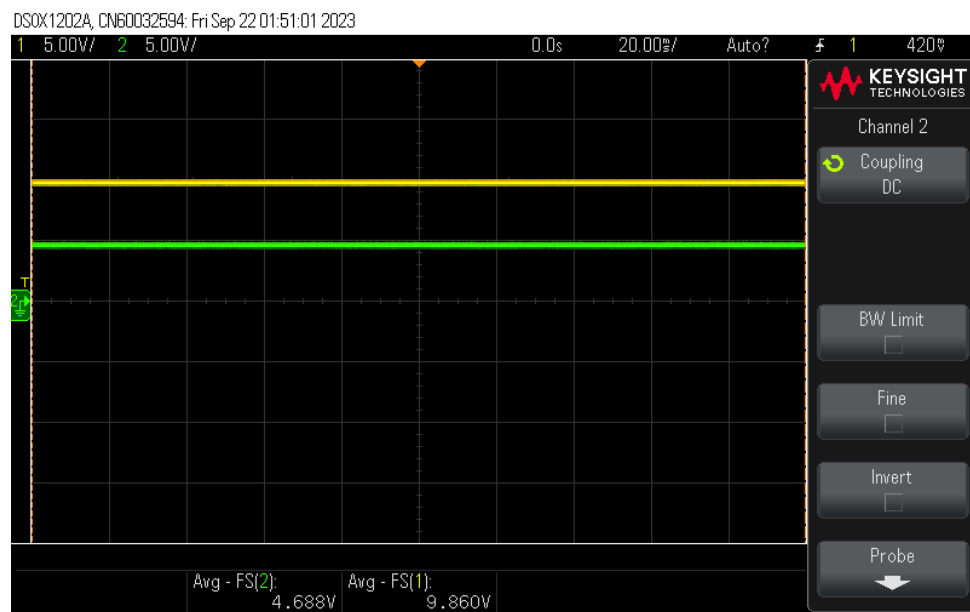


Figura 1: *Tensão limiar do circuito prático.*